

返馳電源傳導電磁干擾抑制 Part 1

Conducted Emission EMI Reduction of Flyback Power Supplies




王信雄博士


返馳電源傳導電磁干擾抑制 Part I

Conducted Emission EMI Reduction of Flyback Power Supplies

王 信 雄
March, 2022

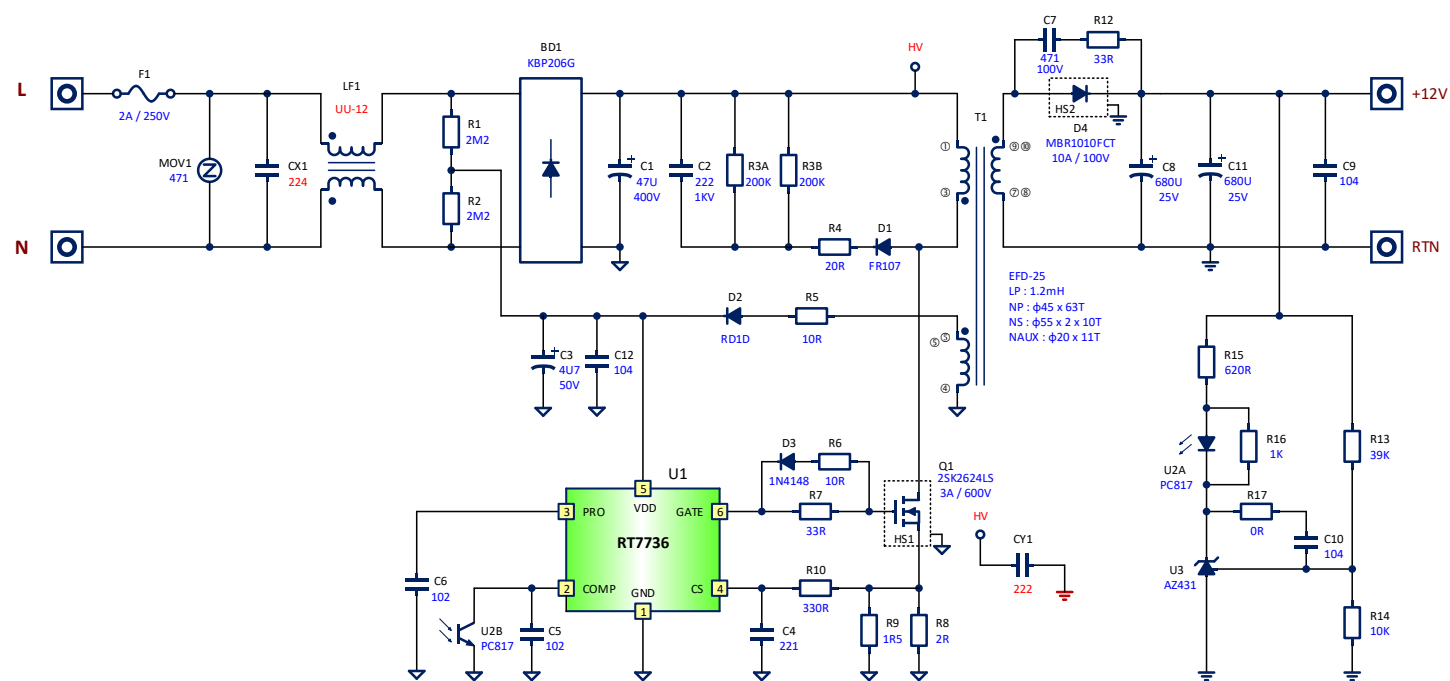

切換式電源供應器技術

 

關於切換式電源電磁干擾的問題

- 為甚麼切換式轉換器是電磁干擾源 (Noise Source) ?
- 甚麼是差模(DM)雜訊和共模(CM)雜訊? 和法規標準有甚麼關係?
- 緩衝吸收(Snubber)電路與 EMI 有甚麼關係?
- 閘極電阻加大些, EMI 是不是就會好一些?
- 為甚麼稱 X 電容和 Y 電容, 它們的功能為何?
- 共模電感多繞幾匝, 是不是就可以解 EMI ?
- 設計濾波器時要不要考慮電感、電容和 PCB 的寄生參數?
- 混成扼流器(Hybrid Choke)一個抵兩個用, 真的這麼神奇?
- 次級負載接地與共模雜訊的傳遞有甚麼關係?
- 改變變壓器繞線結構, EMI 就改變了, 為甚麼?
- 變壓器級間電容與共模雜訊有甚麼關係? 怎麼繞製最好?
- 初次級間 Y 電容的作用如何? 怎麼接? 能不能做到 NoY 的設計?
- EMI 可以用電腦軟體模擬分析嗎?

還有 ...

為甚麼EMI防制有那麼多設計準則，

但是，例外更多？

類比 + 非線性 + 高頻(雜散參數)



內容大綱：Part I

- 傳導 EMI 基礎介紹
- 雜訊頻譜與傅立葉轉換
- EMI 標準量測與國際法規
 - LISN、EMI 接收機
- 差模 / 共模雜訊與耦合途徑
- 雜訊受害者 / 檢知器 (LISN)
- 差模與共模雜訊分離器
- 濾波器特性分析與雜訊濾波器設計
 - EC Cap、X/Y Cap、DM/CM Choke 及 Hybrid Choke
- 範例
 - 19V/30W、12V/24W 離線式 Flyback 電源

內容大綱：Part II

- Flyback 轉換器差模與共模雜訊傳遞模型
- Flyback變壓器繞組與共模雜訊傳遞
- 負載接地與共模雜訊傳遞
- 初次級間Y 電容的角色
- 濾波器特性分析與雜訊濾波器設計
- 變壓器繞製與EMI表現範例
 - 12V/24W 離線式Flyback 電源
- 傳導雜訊 SIMPLIS 模擬
 - 阻抗、插入損失、Flyback 模擬
- 示波器 FFT 量測傳導 EMI 頻譜 (視頻演示)

離線24W返馳式電源供應器電路圖

 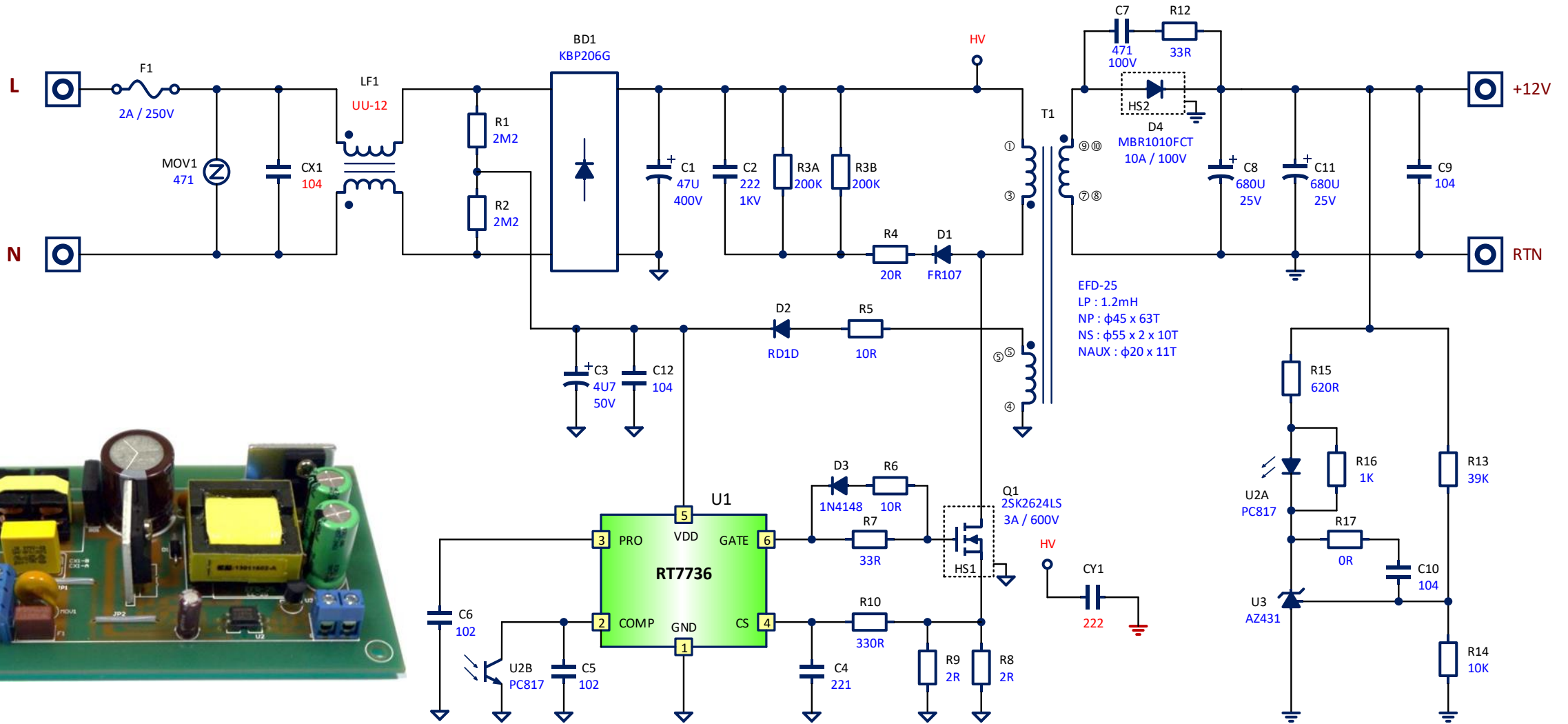


EMI 量測時常規的頻譜

■ 測試條件

- 輸入電壓：110V/60Hz
- 輸出電壓：32V
- 輸出功率：20W
- 無接地線 (負載回線地不接大地)

■ 測試項目，PK (Max Peak)

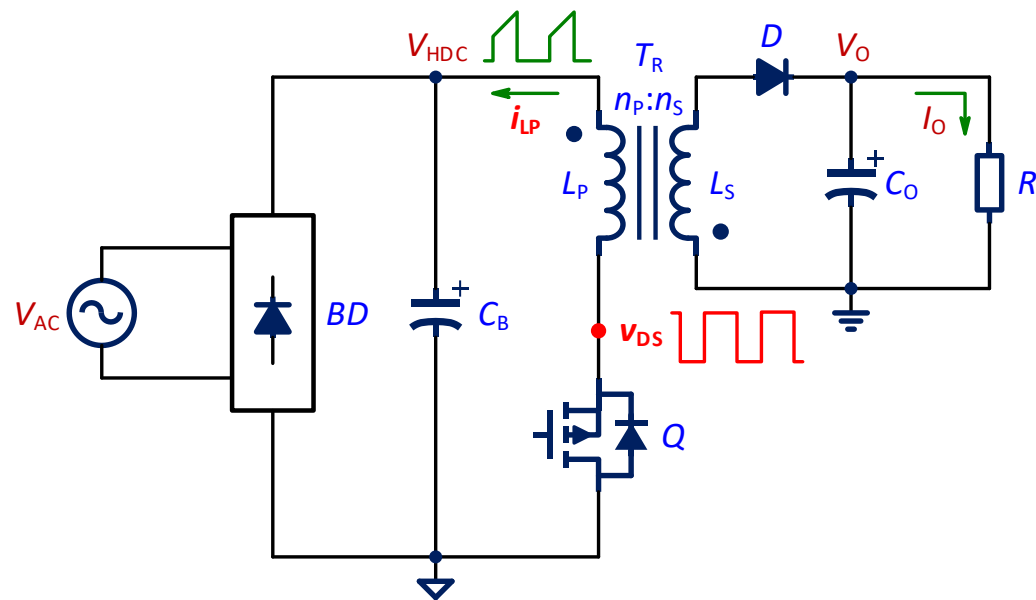
- L (Line, L1)
- N (Neutral, L2)
- CM (Common Mode)
- DM (Differential Mode)



- 脈衝型電流 $i_{LP}(t)$
- 脈衝型電壓 $v_{DS}(t)$


EMI 量測時常規的頻譜

L1 : L (Line)

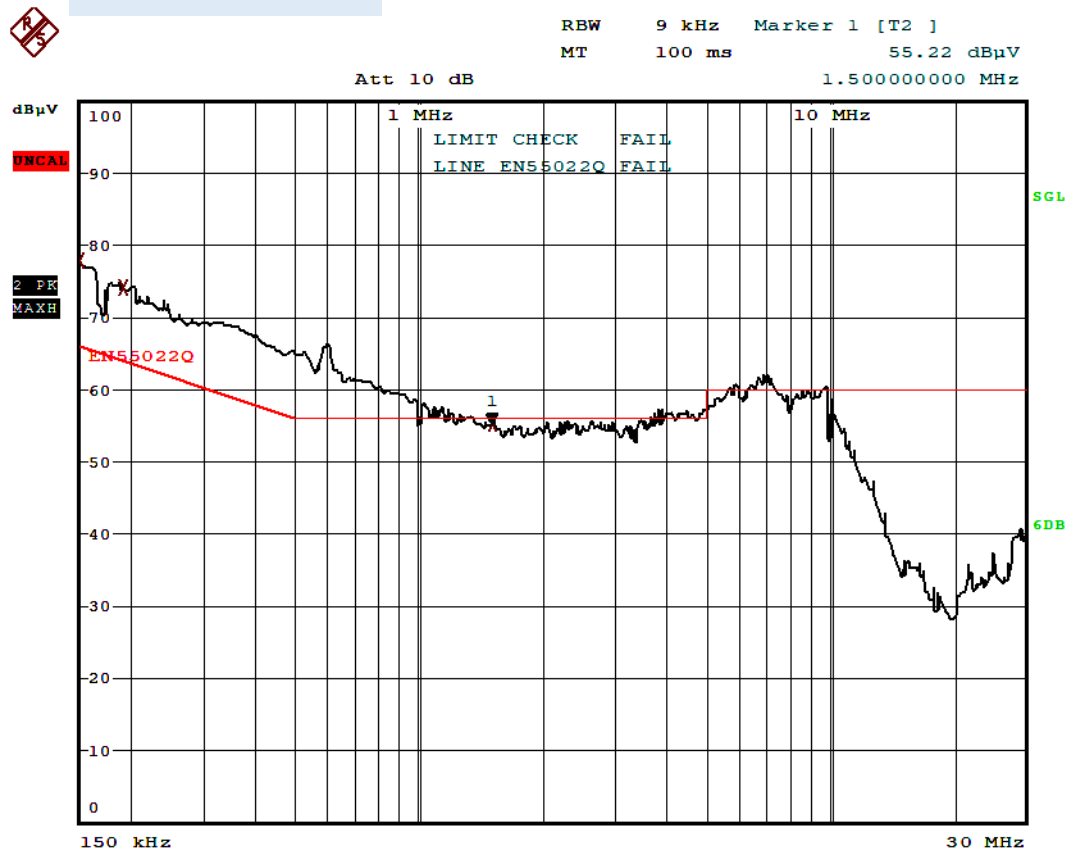

TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
2 Max Peak	150 kHz	77.79	11.79
2 Max Peak	190 kHz	74.16	10.12
2 Max Peak	1.5 MHz	55.22	-0.77


L2 : N (Neutral)

 

TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
2 Max Peak	150.5 kHz	77.48	11.51
2 Max Peak	191 kHz	73.99	10.00
2 Max Peak	1.5 MHz	53.41	-2.58


EMI 量測時常規的頻譜

DM (差模雜訊, Differential Mode Noise)

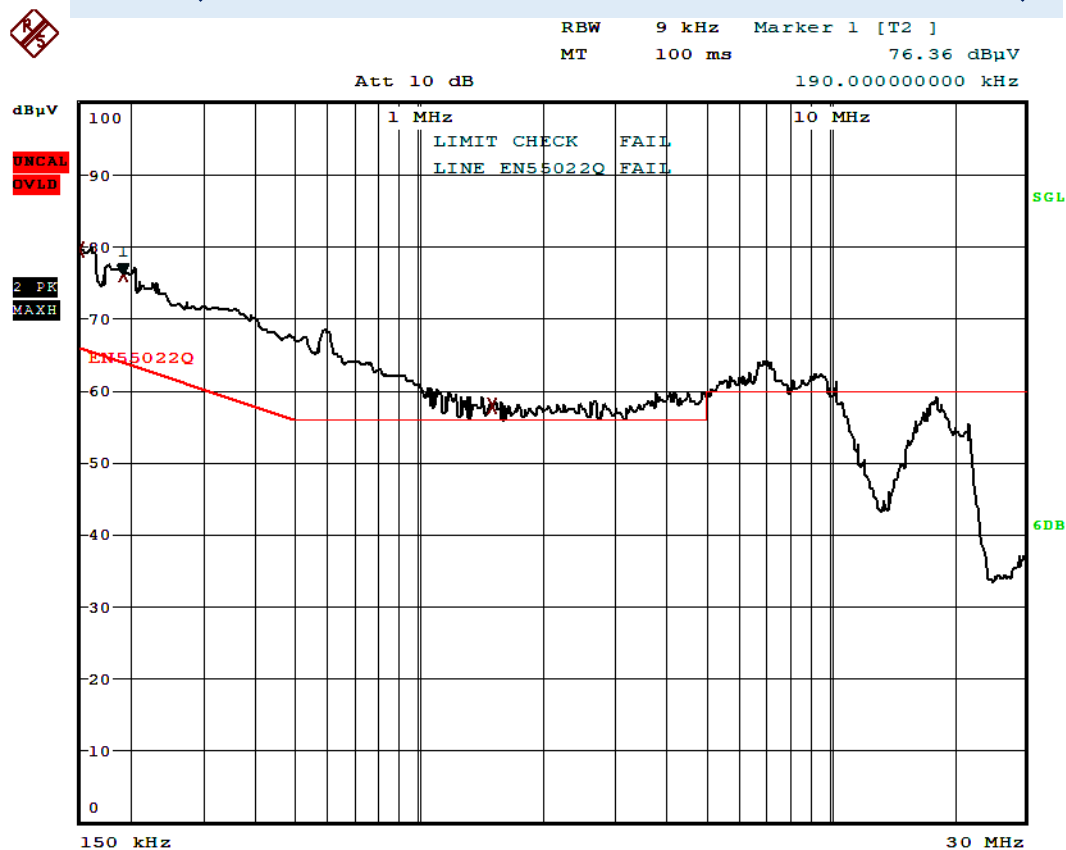


TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
2 Max Peak	150 kHz	79.78	13.78
2 Max Peak	190 kHz	76.36	12.32
2 Max Peak	1.5 MHz	57.80	1.80

CM (共模雜訊, Common Mode Noise)

 

TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
2 Max Peak	150 kHz	35.32	-30.67
2 Max Peak	601.5 kHz	39.54	-16.45

傳導 EMI 量測標準配置

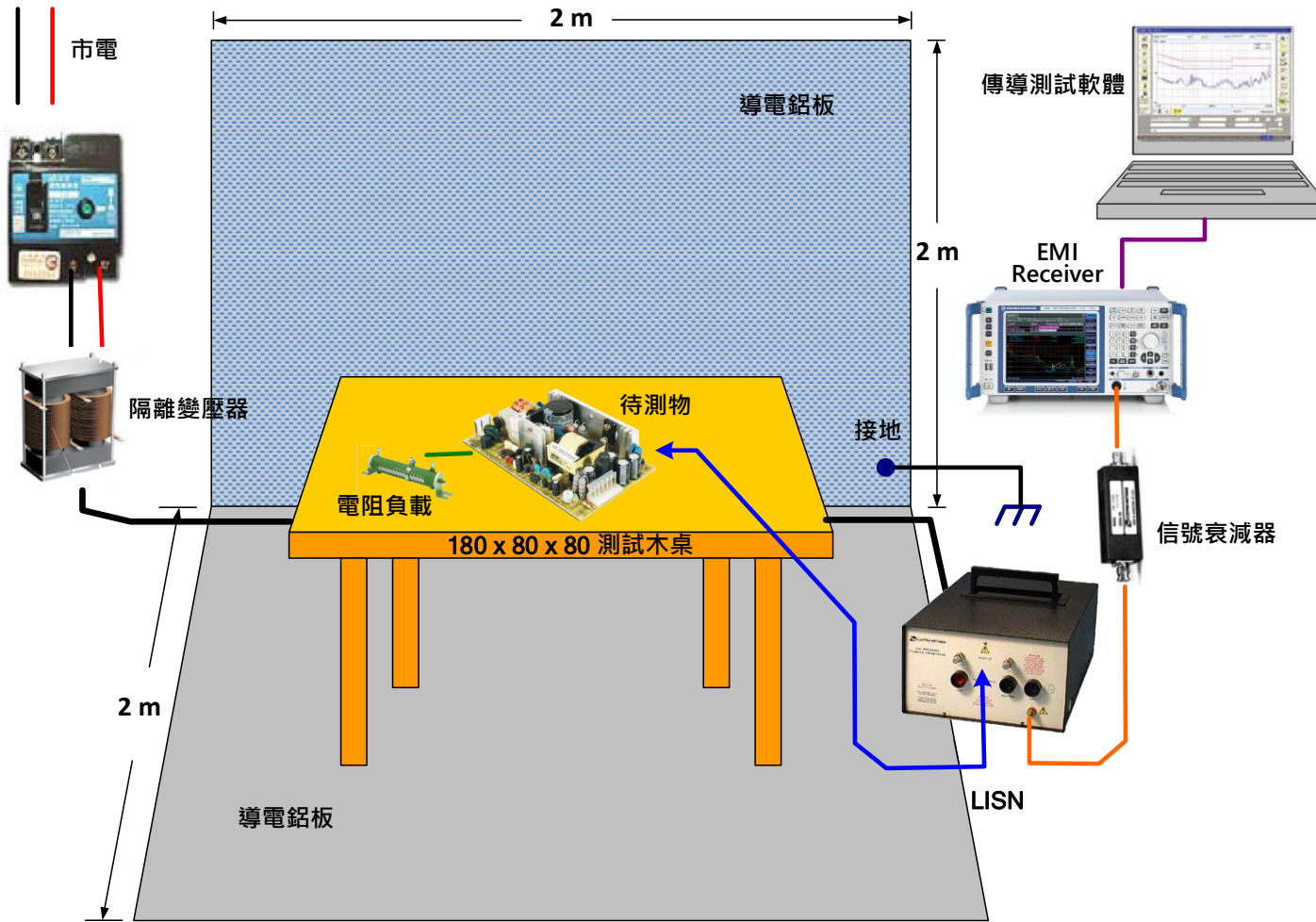

頻譜分析儀



EMI 接收機



LISN
(ETS EMCO 3810)




LISN (EM-7820)



信號衰減器

傳導 EMI 法規 (EN55022 / EN55032)

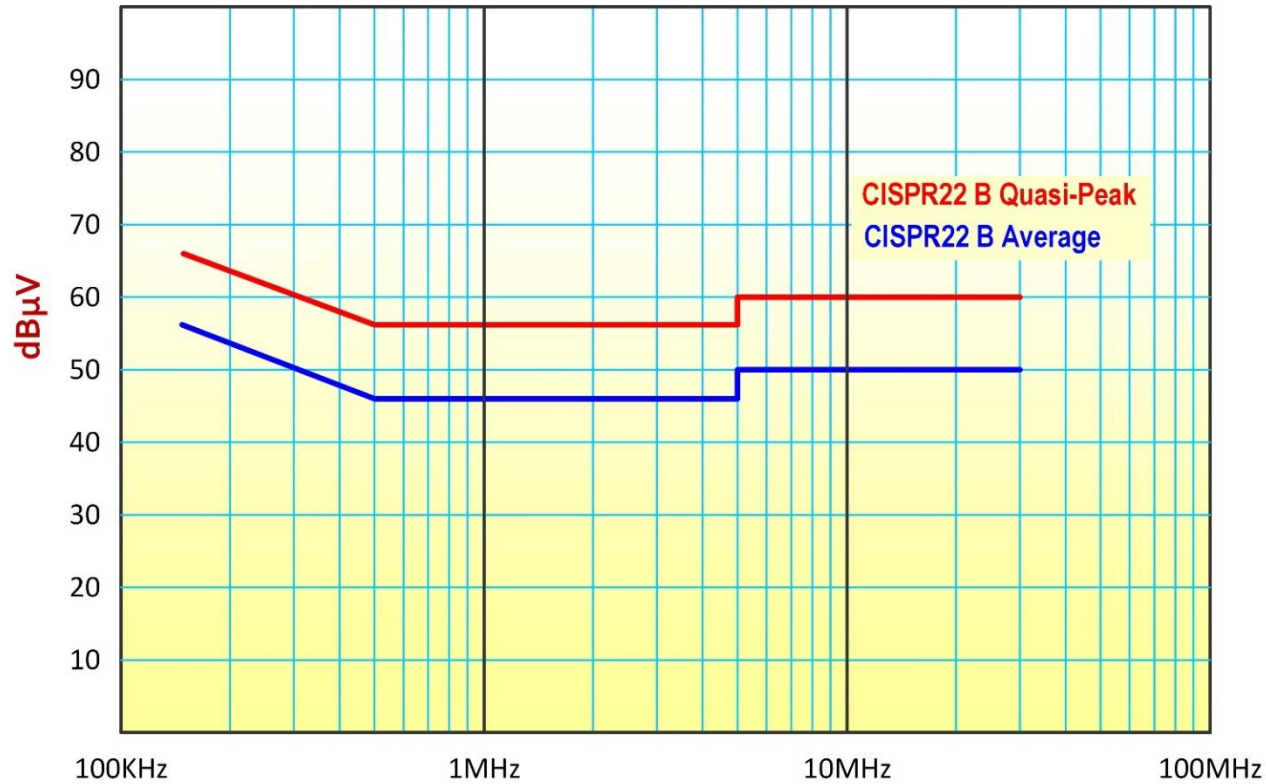

CLASS A (Industrial)								
Frequency (MHz)	FCC Part 15				CISPR 22			
	Quasi-Peak		Average		Quasi-Peak		Average	
	dBuV	mV	dBuV	mV	dBuV	mV	dBuV	mV
0.15 ~ 0.45	NA	NA	NA	NA	79	9.0	66	2.0
0.45 ~ 0.5	60	1.0	NA	NA	79	9.0	66	2.0
0.5 ~ 1.705	60	1.0	NA	NA	73	4.5	60	1.0
1.705 ~ 30	69.5	3.0	NA	NA	73	4.5	60	1.0

CLASS B (Residential)								
Frequency (MHz)	FCC Part 15				CISPR 22			
	Quasi-Peak		Average		Quasi-Peak		Average	
	dBuV	mV	dBuV	mV	dBuV	mV	dBuV	mV
0.15 ~ 0.45	NA	NA	NA	NA	66-56.9 ¹	2.0-0.7 ¹	56-46.9 ¹	0.63-0.22 ¹
0.45 ~ 0.5	48	0.25	NA	NA	56.9-56 ¹	0.7-0.63 ¹	46.9-46 ¹	0.22-0.2 ¹
0.5 ~ 5	48	0.25	NA	NA	56	0.63	46	0.2
5 ~ 30	48	0.25	NA	NA	60	1.0	50	0.32

¹. This is a straight line on the standard dBuV vs. log (f) plot.

單位: dBµV


$$dB\mu V = 20 \times \log_{10} \left(\frac{V}{1\mu V} \right)$$

120 dBµV = 1 V


60 dBµV = 1 mV

0 dBµV = 1 µV

週期性方波傅立業級數展開

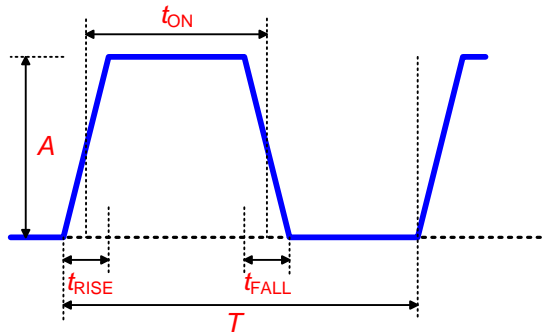

 
$$f(t) = A \frac{t_{ON}}{T} + 2A \frac{t_{ON}}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin\left(\frac{n\pi t_{ON}}{T}\right)}{\frac{n\pi t_{ON}}{T}} \right] \left[\frac{\sin\left(\frac{n\pi t_R}{T}\right)}{\frac{n\pi t_R}{T}} \right] \cos\left[\frac{2\pi n}{T} t - \frac{\pi n(t_{ON} - t_R)}{T} \right]$$




諧波係數：

$$c_n = A \cdot \frac{2 \cdot t_{ON}}{T} \cdot \left[\frac{\sin\left\{\frac{n\pi \cdot t_{ON}}{T}\right\}}{\frac{n\pi \cdot t_{ON}}{T}} \right] \cdot \left[\frac{\sin\left\{\frac{n\pi \cdot t_R}{T}\right\}}{\frac{n\pi \cdot t_R}{T}} \right]$$

週期方波頻譜比較

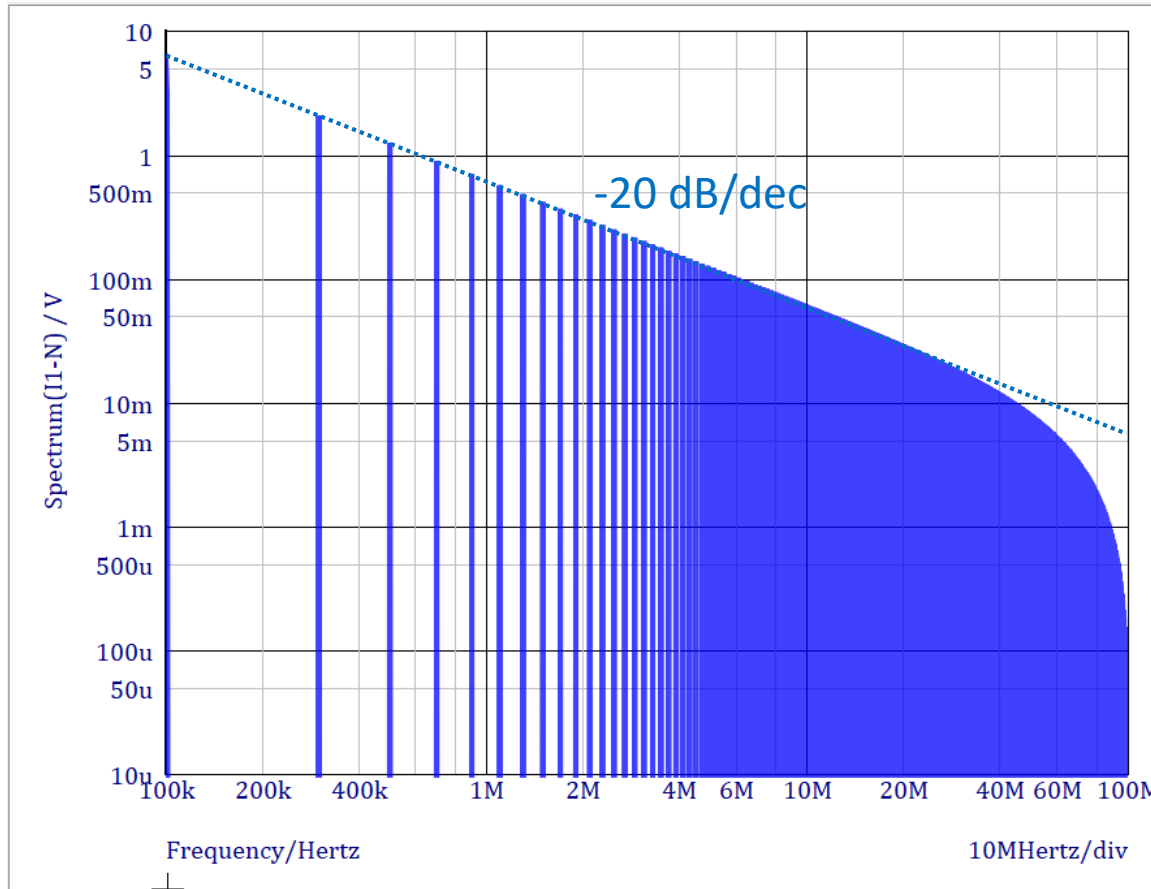

 $A=10V, T=10\mu s, t_{ON}=4.99\mu s, t_R=t_F=10ns$




$A=10V, T=10\mu s, t_{ON}=4.9\mu s, t_R=t_F=100ns$



- 上升與下降時間長，則高頻頻譜較低，說明開關晶體閘極驅動快慢將影響雜訊源頻譜。

改變雜訊源頻譜



閘極電阻與開關速度

 

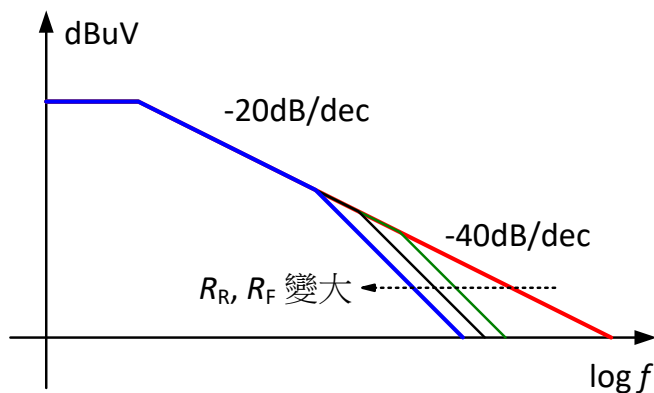 - 閘極電阻值大小，會影響 MOSFET 上升與下降速度 (τ_r , τ_f)，(R_R 主管上升， R_F 主管下降) 也就影響了雜訊源的頻譜。
- 速度慢有助於降低雜訊大小，但可能增加了 MOSFET 切換損失。





減振吸收(Snubber)電路

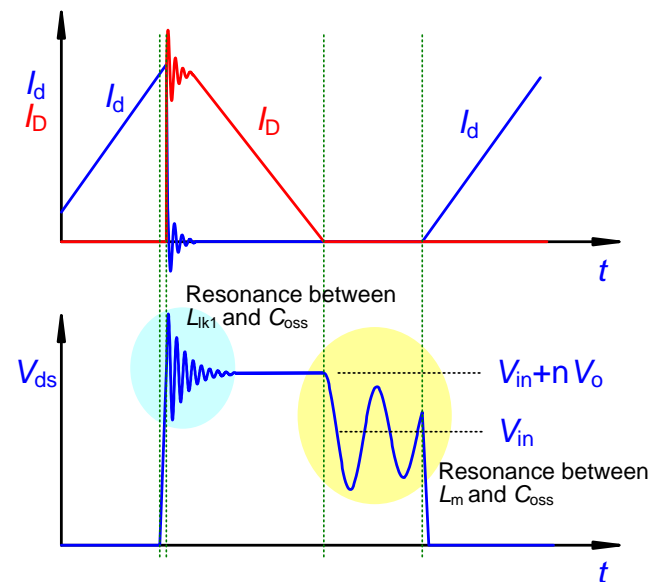 


- 減振吸收電路 (D_S , C_S , R_S) 將改變 MOSFET 關斷時的突波振幅與振盪頻率，進而改變了雜訊頻譜。
- 電壓 V_{ds} 波形改變了共模雜訊，電流 I_D 波形改變了差模雜訊。

週期梯形波頻譜 (電感電流)

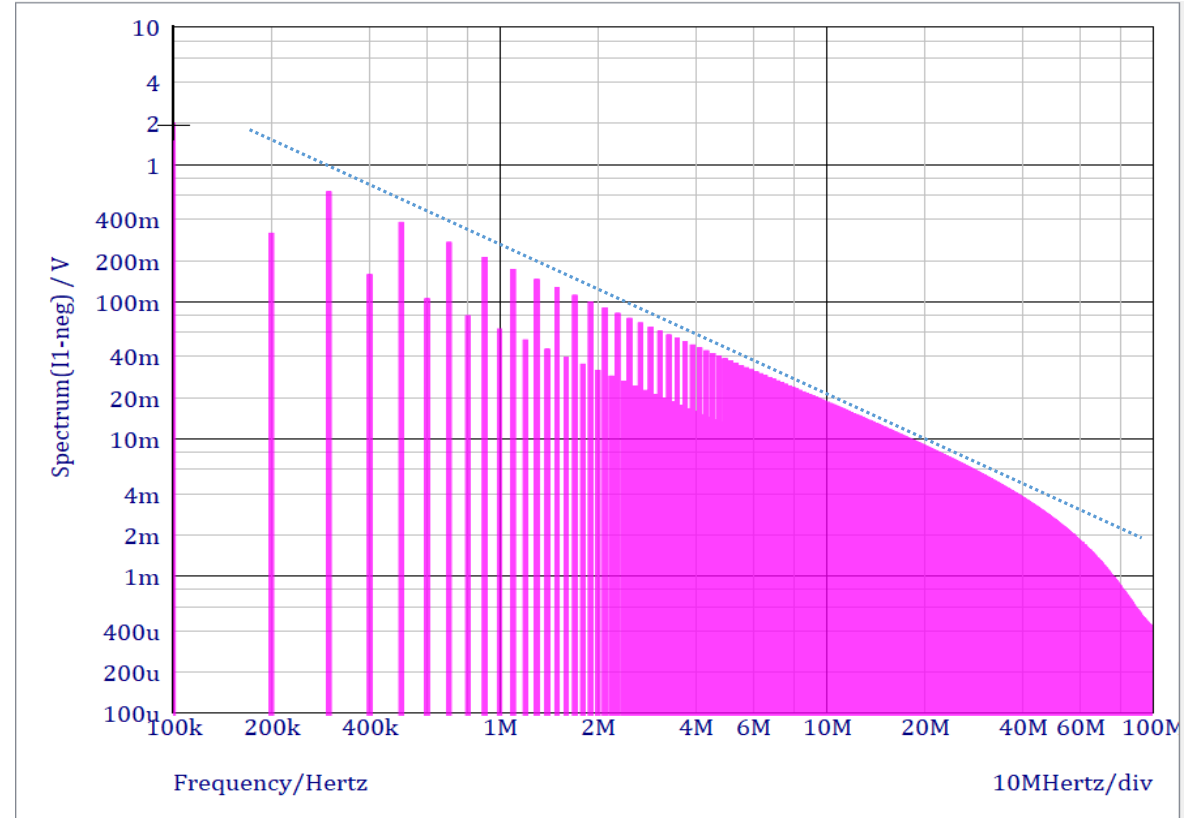 

- 梯形電感電流的頻譜包絡線斜率為-20dB/dec.，可視為雜訊電流源的頻譜。
- 梯形電感電流的頻譜與電流大小、漣波、工作週期，甚至上升下降速度有關。
- 大電容 C_B 將提供第一級濾波，將電流雜訊轉換成電壓雜訊。所以 C_B 的阻抗影響 EMI 很大。





時域響應與頻域頻譜

 


I : Pulse, $T_S=1\mu s$, $A=10$, $T_{ON}=0.5\mu s$,
 $t_r = t_f = 5ns$.

C : $r_C = 10m\Omega$, $C = 100\mu F$, $L_C = 10nH$.

$R = 1\Omega$.

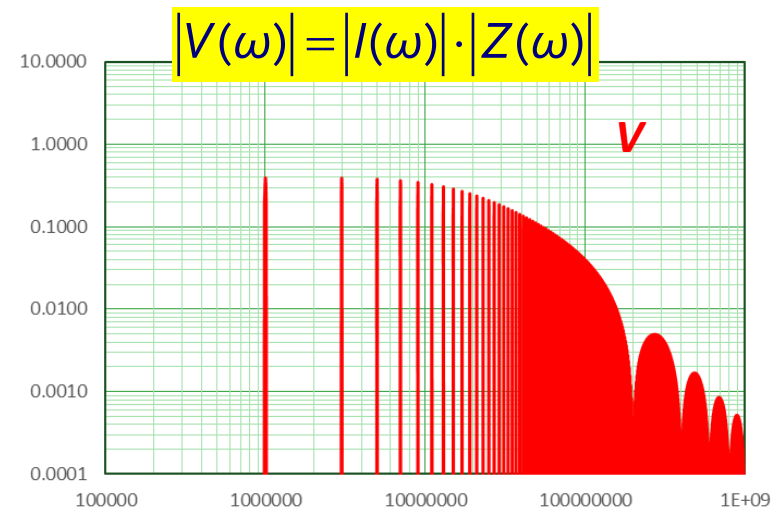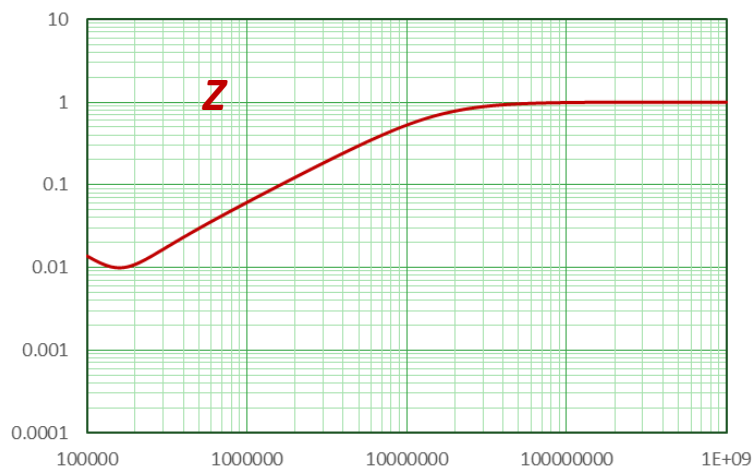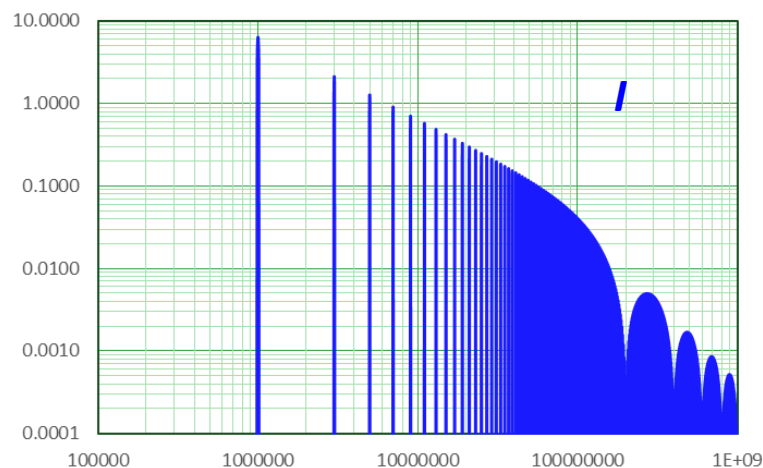 


LC 低通濾波器的插入損失


 


$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R // \frac{1}{sC}}{sL + \left(R // \frac{1}{sC}\right)} = \frac{1}{1 + s\frac{L}{R} + s^2LC}$$


$$I.L.(dB) = 20 \cdot \log \left| \frac{V_2(j\omega)}{V_1(j\omega)} \right| = -20 \cdot \log \left| 1 + j\omega\frac{L}{R} + (j\omega)^2 LC \right|$$

 

- 電阻 R 扮演的角色？

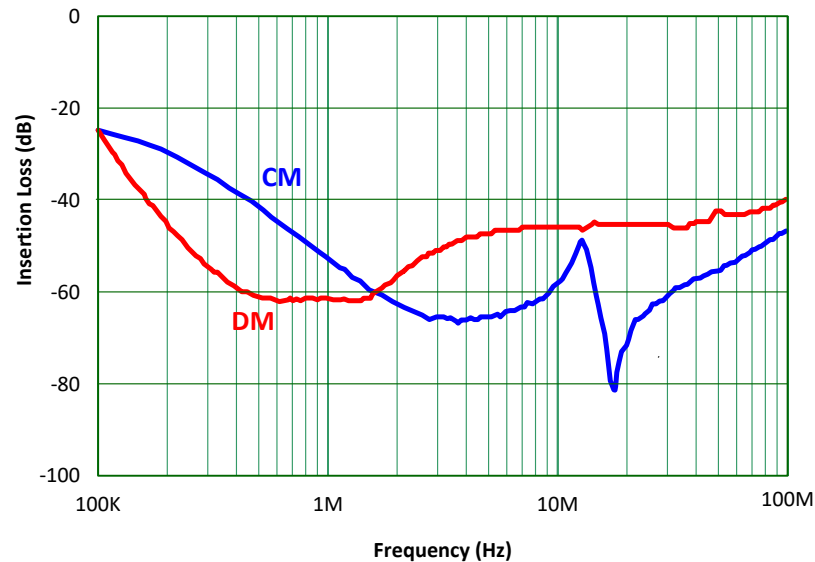 


開關電源的差模(DM)與共模(CM)濾波器

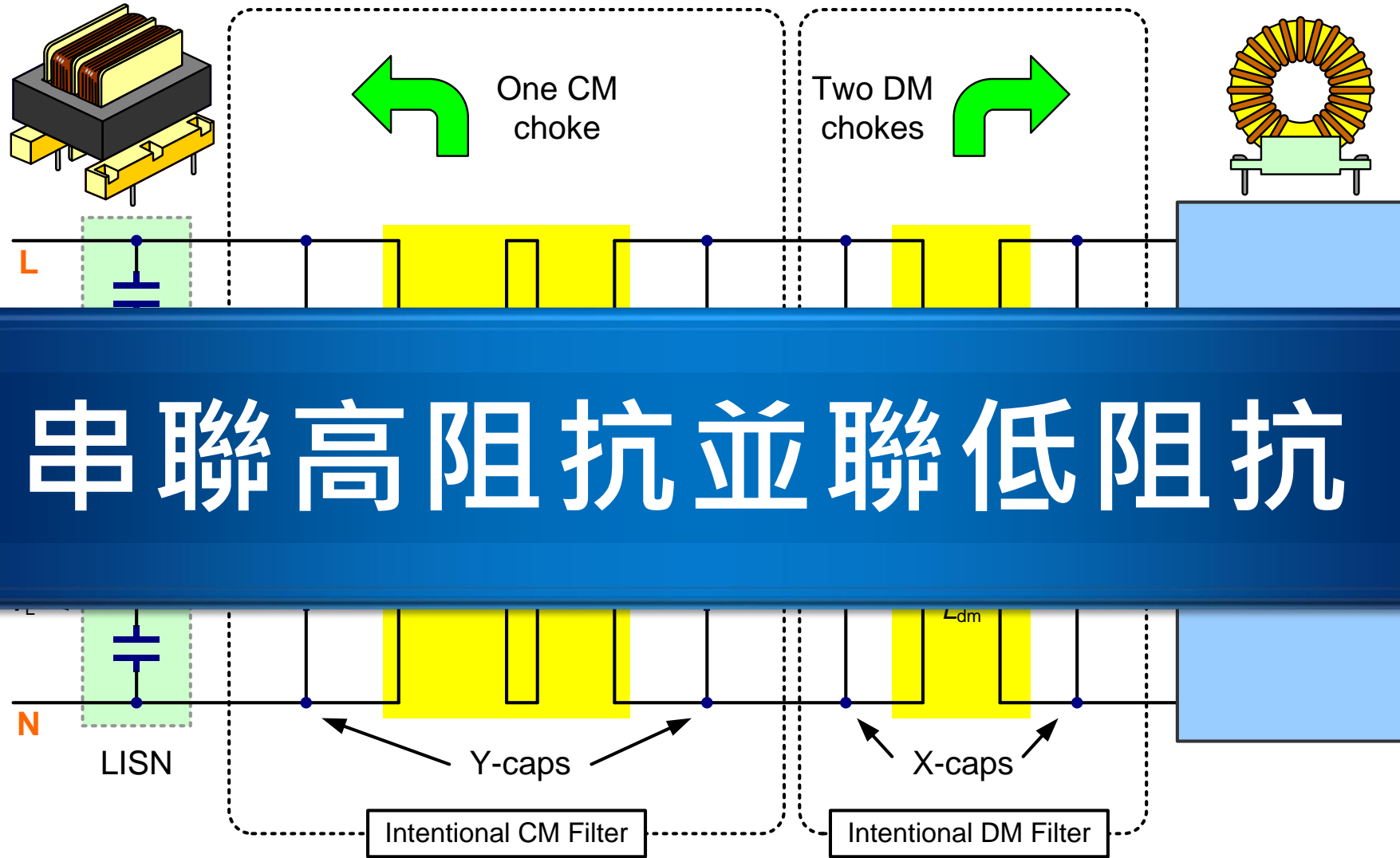

串聯高阻抗並聯低阻抗

高階濾波器解耦簡化

T-type filter

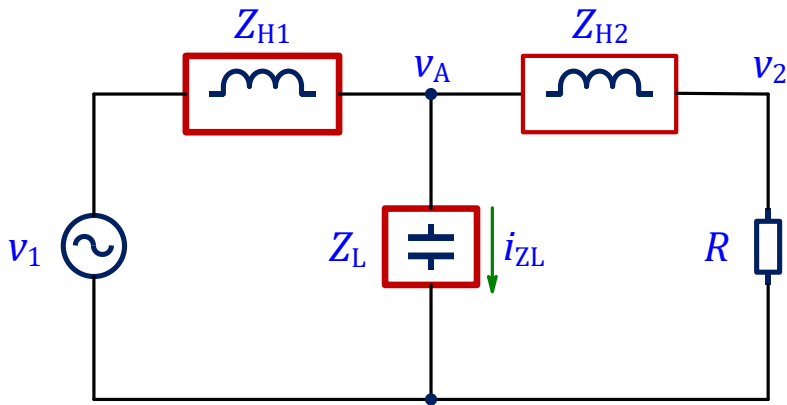

$$f \gg 150\text{kHz}$$

$$Z_{Hn} > 50\Omega, \text{ say } 500\Omega,$$

$$Z_{Ln} < 50\Omega, \text{ say } 5\Omega$$

$$L > \frac{500}{2\pi \cdot 150k} \approx 500 (\mu\text{H})$$

$$C > \frac{1}{2\pi \cdot 150k \cdot 5} = 0.2 (\mu\text{F})$$


$$v_A \approx \frac{Z_L}{Z_{H1} + Z_L} \cdot v_1 \approx \frac{Z_L}{Z_{H1}} \cdot v_1$$

$$v_2 = v_A \cdot \frac{R}{Z_{H2} + R} \cdot v_1 \approx \frac{Z_L}{Z_{H1}} \cdot \frac{R}{Z_{H2}} v_1$$

$$I.L. \approx 20 \cdot \log \left| \frac{Z_L}{Z_{H1}} \cdot \frac{R}{Z_{H2}} \right| \approx 20 \cdot \log \left| \frac{R}{\omega^3 L_1 L_2 C} \right| \text{ dB}$$

$$(< -60 \text{ dB @ } 150\text{kHz})$$

π -type filter

 

$$v_1 \approx Z_{L1} \cdot i_1$$

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{Z_{L2}}{Z_H + Z_{L2}} \approx \frac{Z_{L2}}{Z_H} v_1$$


$$i_2 = \frac{v_2}{R} = \frac{Z_{L1} \cdot Z_{L2}}{Z_H \cdot R} \cdot i_1$$

$$I.L. \approx 20 \cdot \log \left| \frac{Z_{L1}}{Z_H} \cdot \frac{Z_{L2}}{R} \right| = 20 \cdot \log \left| \frac{1}{\omega^3 L R C_1 C_2} \right| \text{ dB}$$


$$(< -60 \text{ dB @ } 150\text{kHz})$$

雜訊源的頻譜


開關電流波形

 


開關電流頻譜

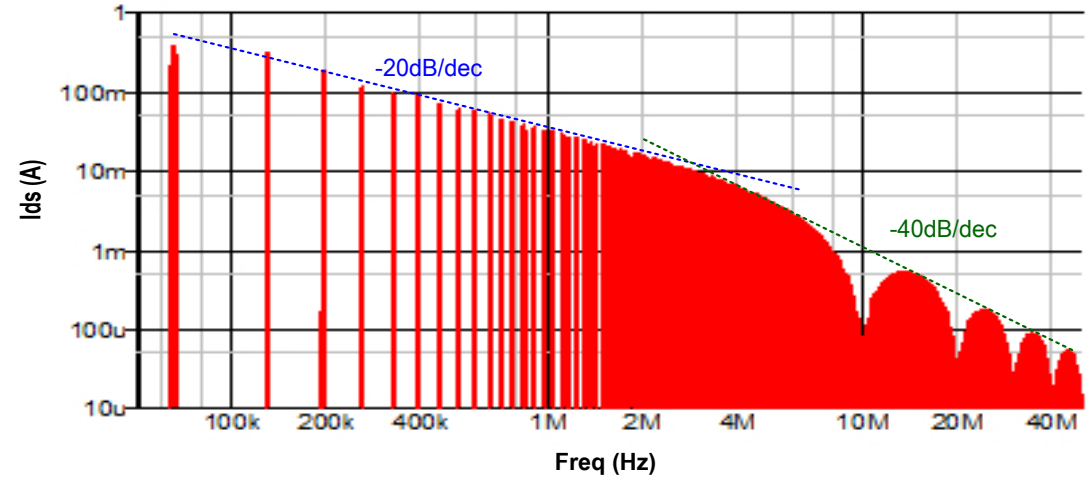


開關電壓波形

 

開關電壓頻譜

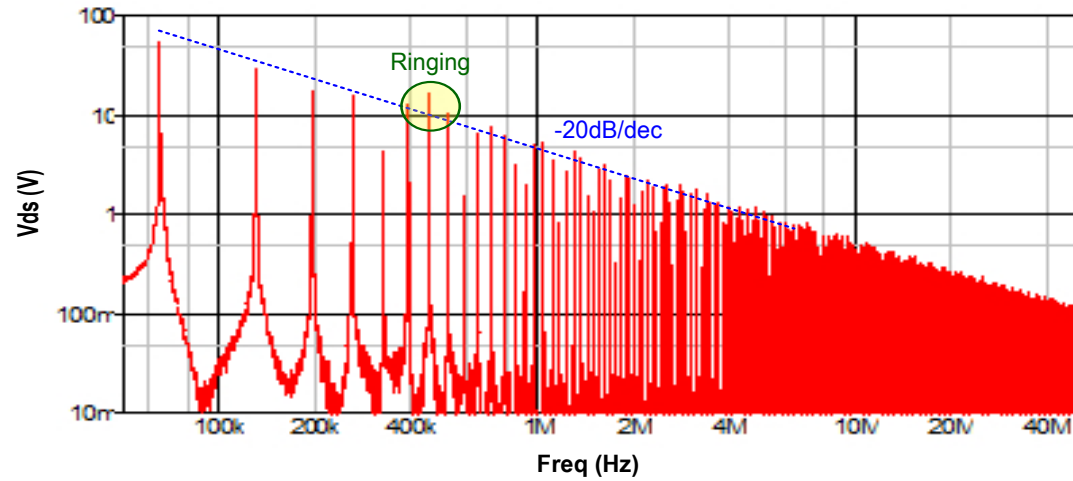



傳導EMI量測接線圖

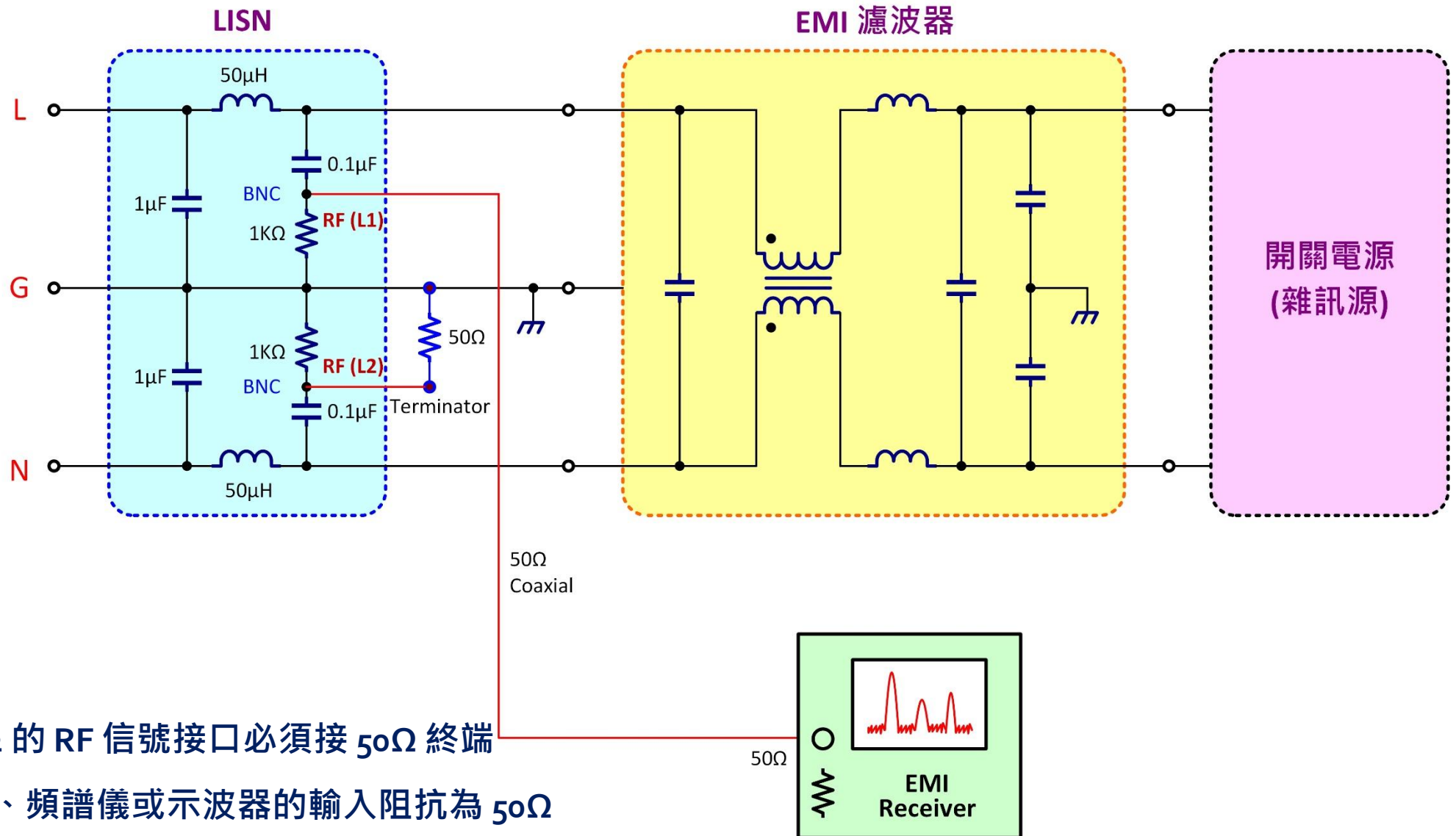

- L1 量測：L2 的 RF 信號接口必須接 50Ω 終端
- EMI 接收機、頻譜儀或示波器的輸入阻抗為 50Ω


線阻抗穩定網路 (LISN)

LISN EMCO 4825

 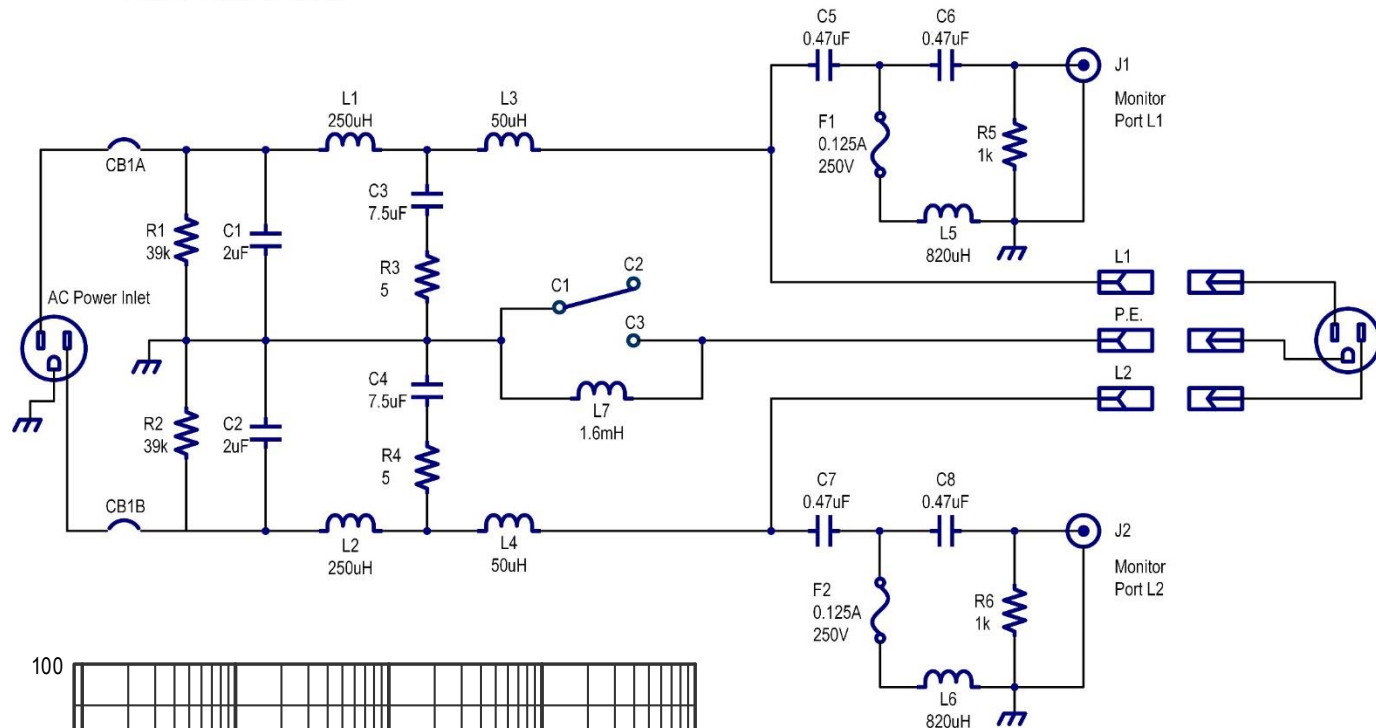


LISN 阻抗圖 (50Ω系統)

LISN 簡化電路

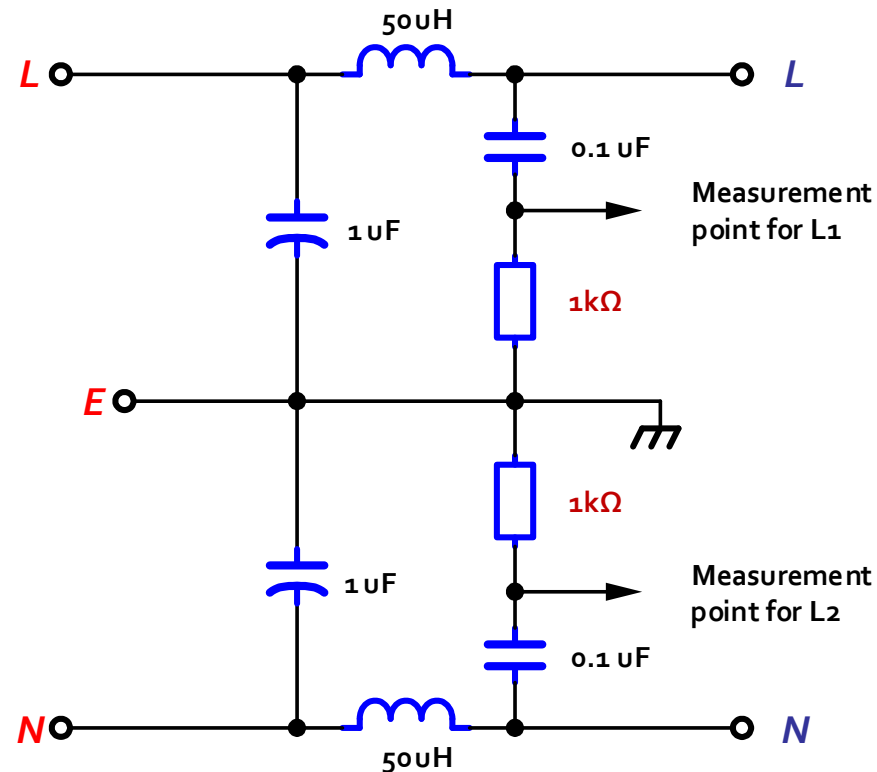


LISN 工作原理

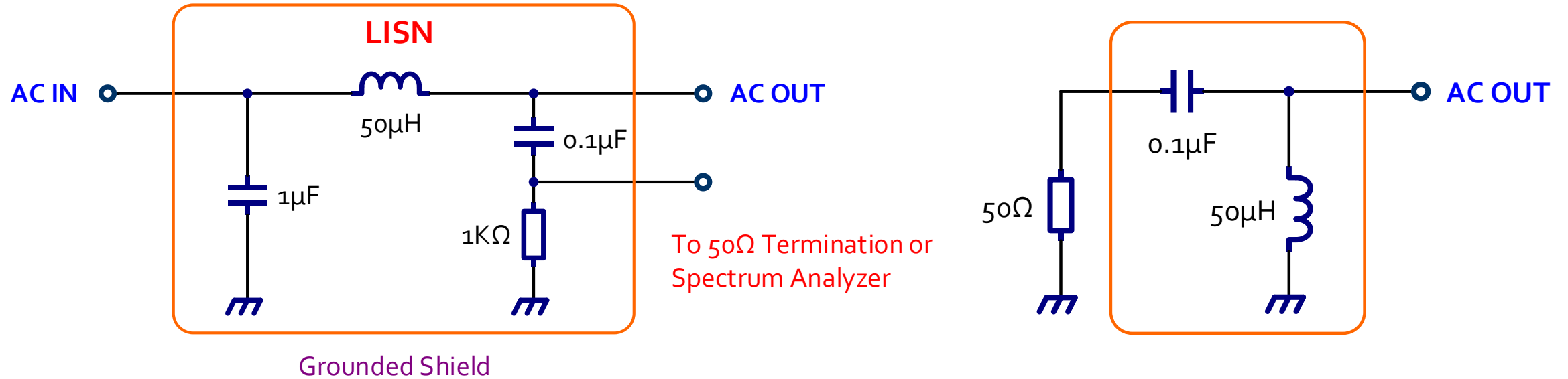

- 對於低頻的運行電流，電感視為低阻抗，電容視為高阻抗。所以LISN的加入，對於電源供應器的正常運轉，沒有改變。
- 對於自電源供應器產生的高頻雜訊，電感視為高阻抗，電容視為低阻抗，所以雜訊大多流到1k Ω 電阻與頻譜儀輸入阻抗並聯的等效檢知電阻上。


雜訊耦合途徑

差模雜訊

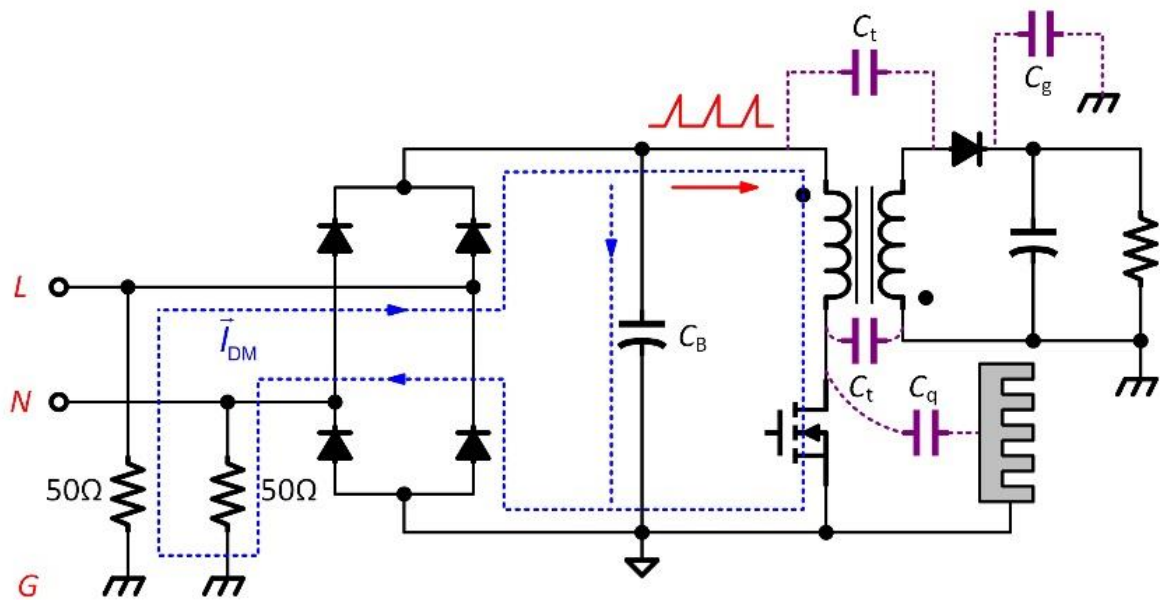


- 以Flyback為例，初級開關電流為脈衝(Pulsating)型式，大電容 C_B 不僅為橋整濾波用，也是傳導雜訊濾波的第一站。
- 因為電路正常運行而有的脈衝電流，對傳導干擾而言，卻是「雜訊」的最大源頭。

共模雜訊

 


- 共模雜訊必須經由地迴路，多半是因為有電壓陡變(dv/dt)的節點與對地雜散電容構成雜訊電流迴路。

LISN與雜訊路徑

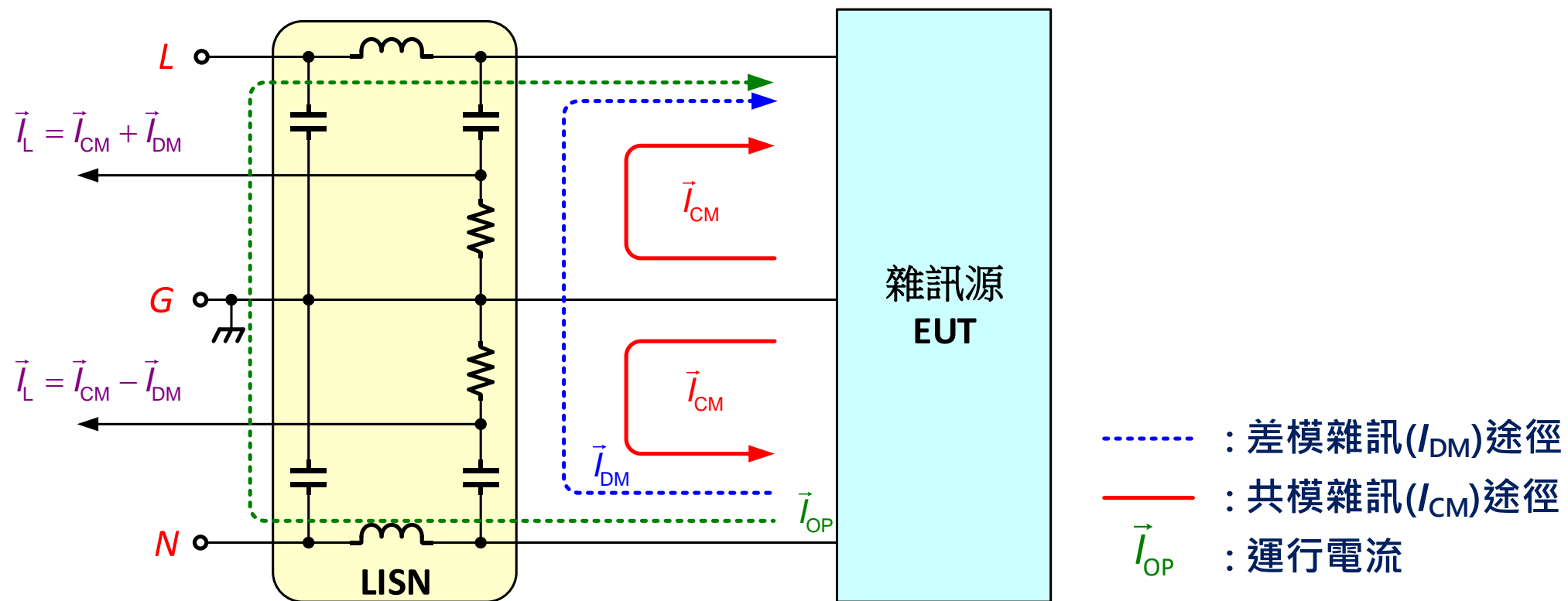

- 運行電流：熟知的工作電流，由火線(L) 經電源供應器、負載，再流回中性線(N)。
- 差模雜訊：與運行電流方向一樣(一去一回)，但最後由 LISN 檢知。
- 共模雜訊：藉由地線(G)回流，在L與N線上是大小一樣，相位相同；最後也是由LISN檢知。

DM/CM雜訊分離

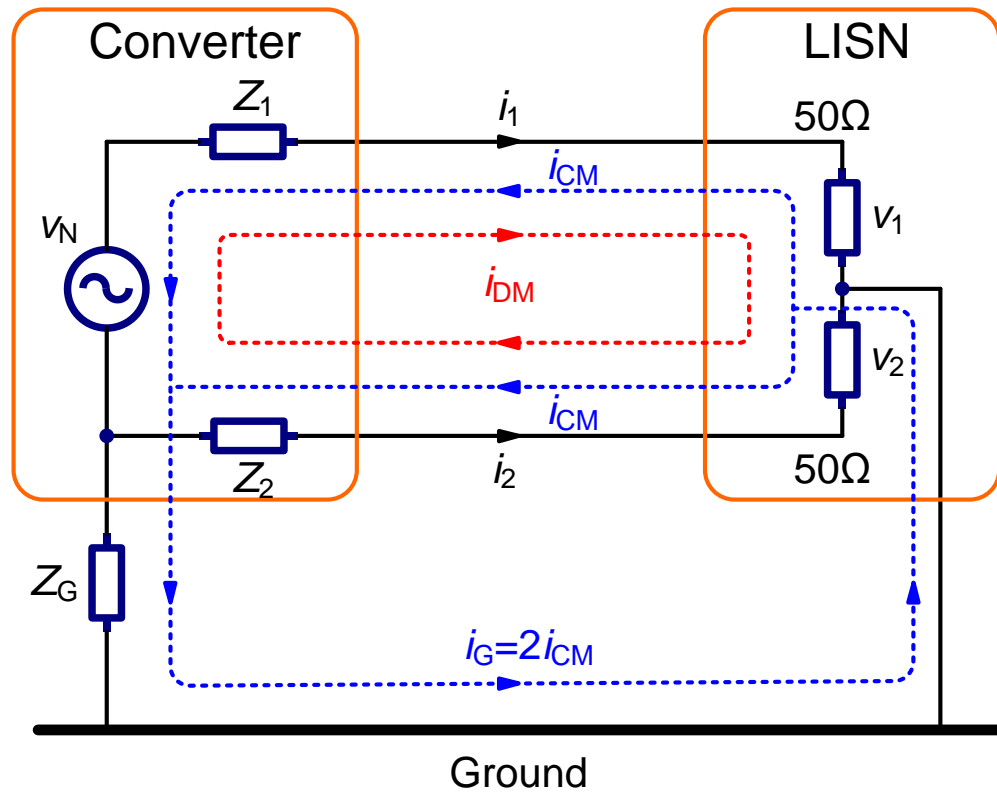

$$i_1 = -i_{CM} + i_{DM}$$

$$i_2 = -i_{CM} - i_{DM}$$

$$i_G = 2 i_{CM}$$

$$V_1 = V_{CM} + V_{DM}$$

$$V_2 = V_{CM} - V_{DM}$$

$$V_1 = 50 \cdot (-i_{CM} + i_{DM})$$


$$V_2 = 50 \cdot (-i_{CM} - i_{DM})$$

$$V_{CM} = -50 i_{CM} = \frac{V_1 + V_2}{2}$$

$$V_{DM} = 50 i_{DM} = \frac{V_1 - V_2}{2}$$

- v_1 和 v_2 就是法規上要求的 L_1 與 L_2 量測到的雜訊大小。
- 如果能同時量到 v_1 與 v_2 ，就能夠分別量出共模與差模雜訊。
- 共模雜訊用共模濾波器對策，差模雜訊用差模濾波器解決。

DM/CM 雜訊分離器

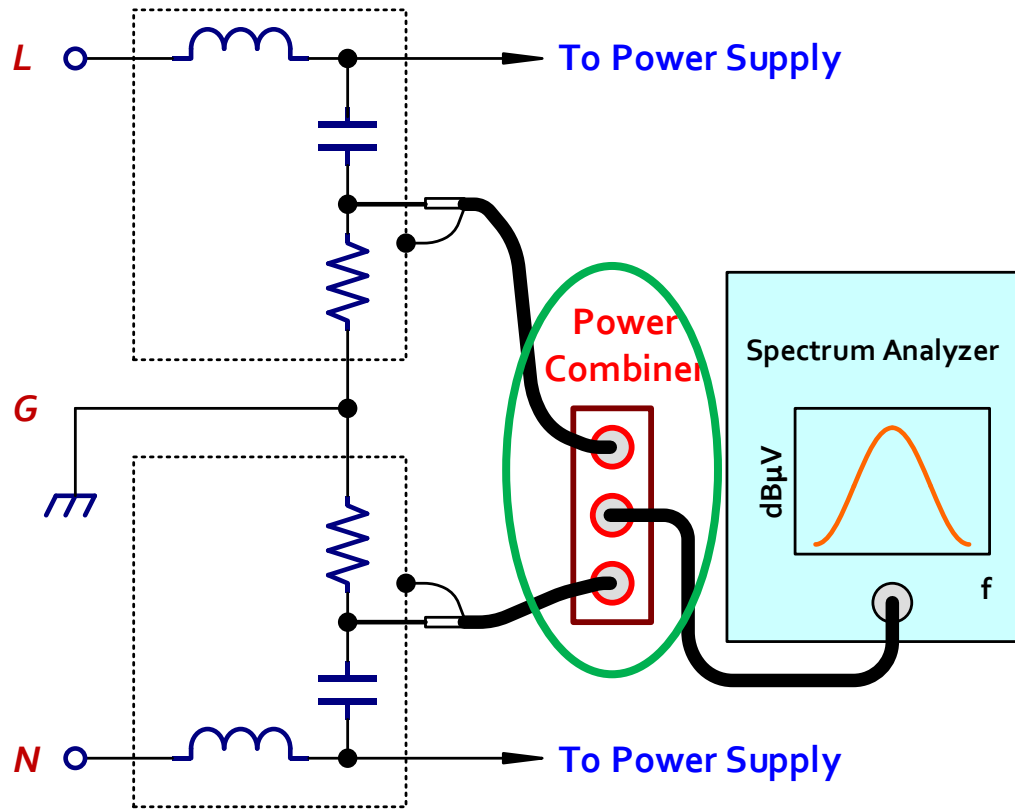

EMI Analyzer
EA-2100 EMCIS



Power Splitter / Combiner

180° 0°



ZSC-2-2 and ZSCJ-2-2 Mini-circuits



LISN Mate
TBLM1 Tekbox

DM 雜訊衰減與簡化濾波器設計

差模等效迴路

 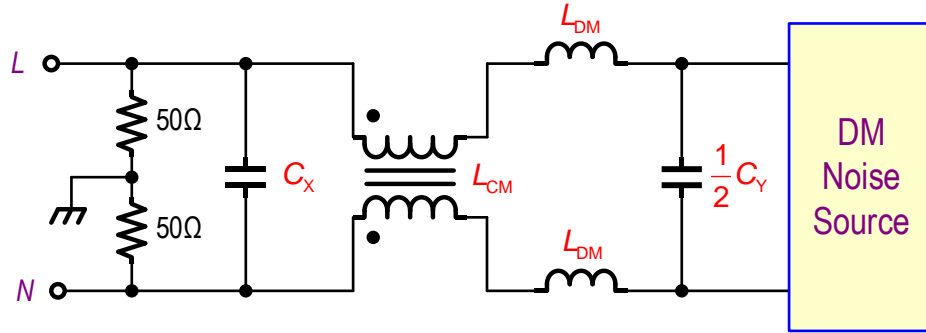


$$C_{X1} \gg C_Y \rightarrow f_{RDM} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2L_{DM} \cdot C_X}}$$

$$f_{RDM} = \frac{f_{DM_pk}}{\frac{I.L.}{10^{40}}} \quad (\text{衰減量決定角頻率})$$



$$L_{DM} = \frac{1}{(2\pi \cdot f_{RDM})^2 \cdot C_X} \quad (\text{選擇適當X-cap後決定電感值})$$

特別注意電感飽和問題！

 


CM 雜訊衰減與簡化濾波器設計

共模等效迴路

  
 
$$L_{CM} \gg L_{DM} \rightarrow f_{RCM} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{CM} \cdot 2C_Y}}$$





$$f_{CM_filter} = \frac{f_{CM_pk}}{\frac{I.L.}{10^{40}}} \quad (\text{衰減量決定角頻率})$$

$$C_Y = \frac{I_{Leak}}{2\pi \cdot f_L \cdot V_{in}} \quad (\text{安規漏電流限制})$$

$$L_{CM} = \frac{1}{(2\pi \cdot f_{CM_filter})^2 \cdot C_Y}$$


特別注意鐵芯材質與繞製方法!

電解電容高頻特性

  

- 接於橋式整流器後方儲能濾波用
- 與Hold-up 時間最相關
- 低阻抗(ESR)用以抑制差模雜訊


差模電感 (Differential-mode Choke)

 


DM 電感 (T68 Sendust)





55uH 環型電感

 




L	R_C	R_W	C_S
53.3uH	6.13K Ω	10m Ω	18.1pF

 

  - 串接於 L 或 N
- 鐵粉芯或氣隙鐵氧體
- 差模電感流過負載電流，必須確定飽和與否




共模電感 (Common-mode Choke)

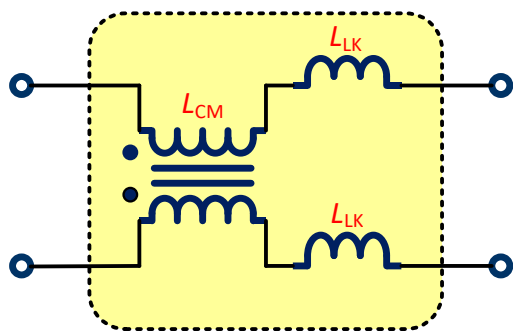 
 


- CM Choke 差模部份的磁通相互抵消，沒有飽和問題
- 漏電感部份形成差模電感，大電流下依然有飽和問題


共模感值量測

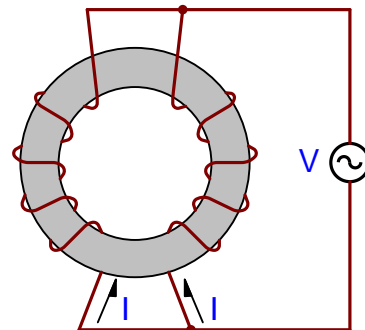


差模感值量測

  



共模電感的參數萃取

 



T18 共模電感等效電路

 

共模參數模型

 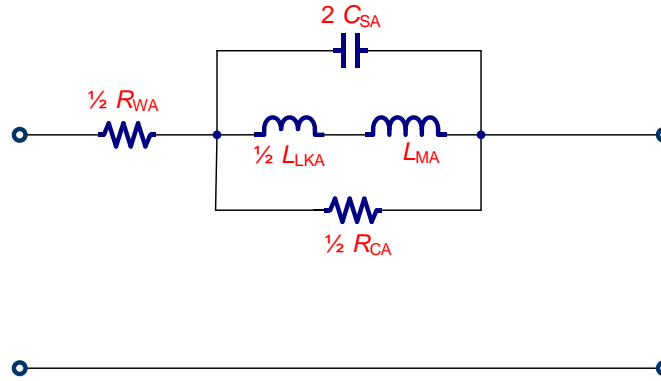


差模參數模型

  

鐵芯與繞製



CM電感 (UU9.8)

 

$$L_{CM} = 22.2 \text{ mH}, L_{DM} = 285 \text{ } \mu\text{H} @ 1\text{V}/100\text{kHz}$$

$$\frac{L_{DM}}{L_{CM}} = \frac{285 \mu}{22.2 \text{ m}} = 1.28\%$$

CM電感 (T14)

 
 


$$L_{CM} = 11.7 \text{ mH}, L_{DM} = 50 \text{ } \mu\text{H} @ 1\text{V}/10\text{kHz}$$

$$\frac{L_{DM}}{L_{CM}} = \frac{50 \mu}{11.7 \text{ m}} = 0.43\%$$


降低層間雜散電容的共模電感

分區/槽繞 (Sectional Winding)

  


ET28 共模電感參數萃取


L_{MA}	L_{LKA}	R_{CA}	C_{SA}	R_{WA}
10mH	29uH	24K Ω	4pF	26m Ω

 

共模

 


差模

 


- 雜散電容 $C_{SA} = 4\text{pF}$

$$\frac{L_{DM}}{L_{CM}} = \frac{2 \times 29\mu}{10m} = 0.58\%$$

X-電容 (X-Cap)

 


 
$$R + sL + \frac{1}{sC} = \frac{1 + s^2LC + sRC}{sC}$$




- 安規電容 (X₁, X₂)
- 跨接於L與N, 0.1μF - 1μF
- 關機放電問題(放電電阻功耗)

- 與 LISN 100Ω 並聯
- 常與差模電感形成二階濾波器

Y-電容 (Y-Cap)


 
 

 
$$R + sL + \frac{1}{sC} = \frac{1 + s^2LC + sRC}{sC}$$



- 安規電容 (Y₁, Y₂)
- 分別跨接於L、N對G 或初次級靜點
- 安規漏電流限制，一般容值小於3300pF
- 非常好的頻率特性

混成扼流電感 (Hybrid Choke)

 
 
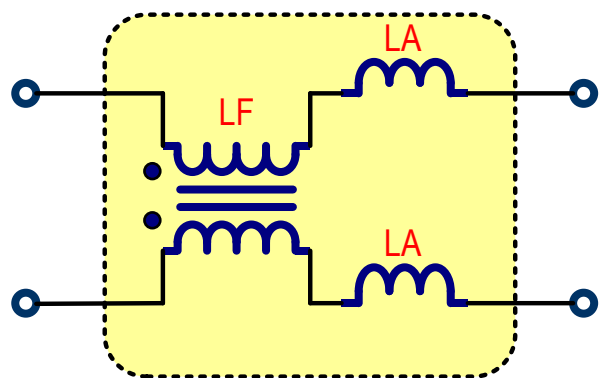


- 利用鐵芯的特性、形狀，配合線架設計，讓共模電感器有相對高的漏電感。漏電感就是等效的差模電感。
- 結合共模與差模電感的新雜訊濾波電感(可稱為混成扼流電感或集成共模電感)不僅可以節省PCB空間，可以省下成本。


混成扼流電感 ASU1200系列 (7000μ)



$$\frac{L_{DM}}{L_{CM}} = 3.5\%$$

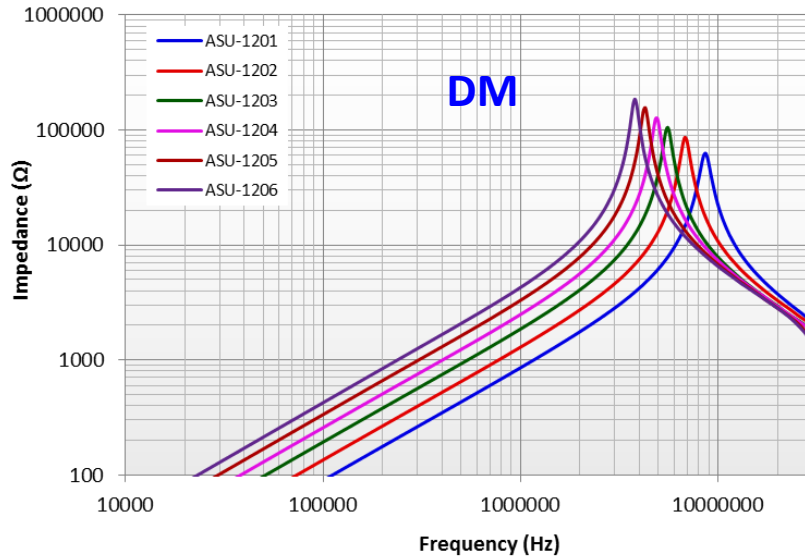  

輸入電流波形

 

- 全橋整流濾波常規波形
- 115 Vac 輸入電壓下，峰值電流約 1A/12W
- 流經所有串聯阻抗(差模電感)，特別注意磁飽和問題

小結

- 差模與共模雜訊可以藉由量測技巧加以分離。濾波器的設計可依差模或或共模分別對策。
- 差模電感除電感值外特別注意鐵芯一旦飽和，濾波效果必然折扣。
- 共模電感除感值外特別注意其頻寬問題。同時其漏電感成為差模電感，有助於降低差模雜訊。混成扼流圈為一項可以降低成本與濾波器體積的技術，值得關注。
- 不論電感或電容均非理想元件，藉由高頻阻抗分析儀，才可以準確預估其濾波效能。
- 掌握了雜訊源、檢知(LISN)與濾波器特性，就可以輕易的解決傳導EMI 問題，解省時間與成本。


範例1：19V/30W 返馳 (Flyback) 電源適配器




輸入電壓 V_{IN}	110 Vac/60Hz
輸出電壓 V_O	19 V
輸出功率 P_O	30 W
開關頻率 f_S	65 kHz (抖頻)
控制 IC	RT7736
激磁電感 L_P	1mH
輸入電容 C_O	82 μ F/400V
輸入電容 ESR	700 m Ω

- 兩線輸入，輸出不接大地
- RT7736 新型抖頻(Frequency Dithering)功能
- T14x9x8 ($\mu=10,000$) 共模電感
- X2電容 0.22 μ F

抖頻與 EMI 頻譜

 

無抖頻 ($f_s = 100\text{kHz}$)

 


具抖頻 ($f_s = 130\text{kHz}$)


— QP, — AVG

- 抖頻可以降低約5到15dB的雜訊頻譜。(視抖頻技術而定)
- 約略可以縮小EMI濾波器一個等級(L與C各小一半)。(12dB)


拆除濾波器的雜訊源頻譜

 

L1總雜訊

 

差模雜訊

 


共模雜訊


- 抖頻效果十分明顯(降低雜訊頻譜)
- 差模雜訊主宰低頻總雜訊頻譜
- 差模雜訊：-20dB/dec
- 共模雜訊也有抖頻效果

因為量測設備接地不佳，高頻(>10MHz) 受到其他電器影響。


演示板的EMI效能呈現

 

L1總雜訊

 



差模雜訊

 

共模雜訊

- 差模有很好的效果，共模的效果不明顯 (為甚麼?)
- 差模@200kHz約為55dBμV (未裝濾波器為78dBμV，約降低23dB)

T14x 9x8 ($\mu_r=10k$) 共模電感量測

  

- 共模電感值在100KHz 時已衰減至10mH，約280KHz 時變成電容性。
- 差模電感(漏電感)在2MHz 以下約略成常數(41μH)




$$f_{RDM} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{DM} \cdot C_X}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{41\mu \cdot 0.22\mu}} = 53 \text{ kHz}$$

$$ATTN = 40 \cdot \log\left(\frac{200k}{53k}\right) = 23 \text{ dB}$$

只裝差模濾波器 (差模電感和 X 電容)



  
 
- 用一個便宜的差模電感(53 μ H)取代共模電感。
- 如預期的結果：差模頻譜更低，共模不變。



小結

- 輸出端不接大地(LISN GND)，共模雜訊僅靠電路對大地的雜散電容耦合，阻抗很大，所以在 LISN 檢知的共模雜訊很低。
- 共模雜訊原本已經很低，利用 CM Choke 濾雜訊的用處不大，徒浪費成本。
- 濾除差模雜訊完全倚賴 CM Choke 的漏感和 X-Cap 形成的二階 LC 濾波器。
- 將 CM Choke 改成低成本的 DM Choke 也可得到一樣的效果。



範例2：離線24W返馳式電源供應器電路圖

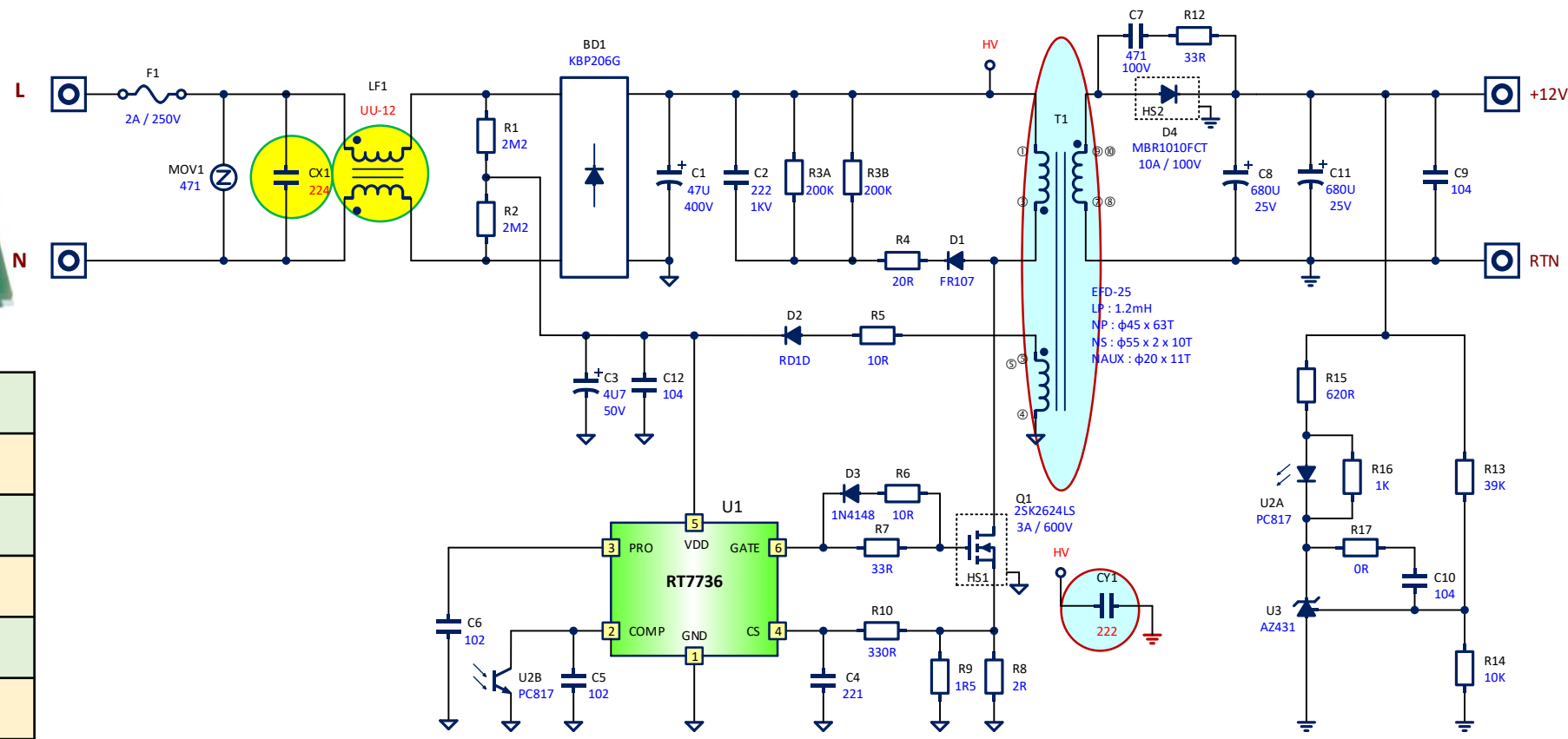 


輸入電壓 V_{IN}	110 Vac/60Hz
輸出電壓 V_O	12 V
輸出功率 P_O	24 W
開關頻率 f_s	65 kHz (抖頻)
控制 IC	RT7736
變壓器 EFD-25	1.2mH
輸入電容 C_O	47 μ F/400V
輸入電容 ESR	250 m Ω

L,N 兩線輸入 (撤除慮波器，負載不接地)


Peak 量測

  


Date: 20.MAR.2017 16:59:51

 

Date: 20.MAR.2017 17:02:22

 

Date: 20.MAR.2017 16:53:15

 




Date: 20.MAR.2017 17:04:04

- L1與L2總雜訊頻譜幾無二致
- 低頻(<3MHz) 有-20dB/dec 斜率，與理論一致。(注意低頻段抖頻功能明顯)
- 高頻部份較不規則，DM雜訊約等於總雜訊
- 沒有直接地回路，CM雜訊低於法規線
- 顯然DM雜訊主導整個雜訊干擾



加入差模濾波器對策 (L,N 兩線輸入)



   
- 加 DM電感和X-CAP
- DM雜訊有效的抑制
- CM雜訊幾乎不變
- 總雜訊視DM或CM孰高孰主導
- 基本上已符合法規要求



L,N 兩線輸入 (撤除慮波器，負載接大地)

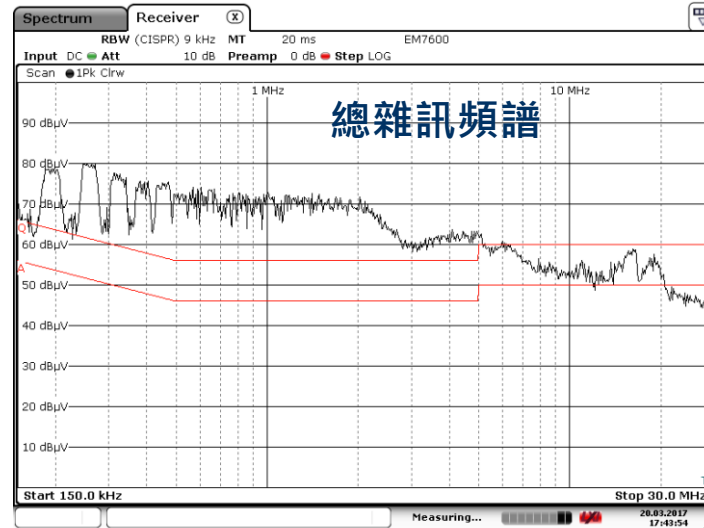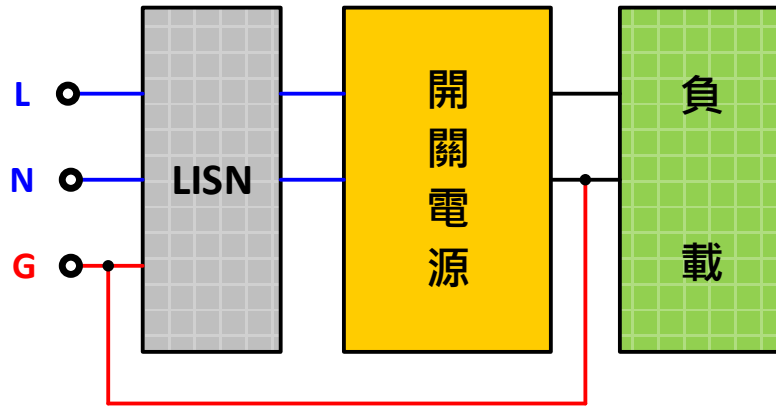


Date: 20.MAR.2017 17:43:54

 


Date: 20.MAR.2017 17:41:44

- DM 與原來的一樣。
- 因為有直接耦合通道，CM雜訊浮高。

 


Date: 20.MAR.2017 17:39:47

加入差模濾波器對策 (L,N 兩線輸入&負載接地)

 

Date: 20.MAR.2017 17:28:06

 




Date: 20.MAR.2017 17:31:39

- DM雜訊被差模濾波器有效的濾除
- CM雜訊完全沒有被抑制
- 總雜訊為DM與CM雜訊之向量和(高於法規線)




Date: 20.MAR.2017 17:33:09




再加入共模電感對策 (L,N 兩線輸入&負載接地)

   


- DM與CM雜訊被濾波器有效的濾除
- 總雜訊符合法規

 

混成濾波器對策 (L,N 兩線輸入&負載接地)

   

 - 用ASU1203 混成濾波器取代一個CM choke 與兩個 DM choke
- DM/CM雜訊同時被有效的濾除
- 總雜訊符合法規



返馳電源傳導電磁干擾抑制 Part 1

Conducted Emission EMI Reduction
of Flyback Power Supplies



王信雄博士

16:50-17:00

EMI is a relatively simple problem to understand but can be a complex problem to solve.

Thanks